

计算机组成原理实验报告

16061007 王文珺

一、CPU 设计文档

（一）整体结构

本次设计的 CPU 为 32 位处理器，支持{addu,subu,ori,lw,sw,beq,lui,nop}指令集，其中 nop 指令为空指令，不进行任何有效行为。处理器将包含 Controller（控制器）、IFU（取指令单元）、GRF（通用寄存器组，也称为寄存器文件、寄存器堆）、ALU（算术逻辑单元）、DM（数据存储器）、EXT（位扩展器）等基本部件，通过 MUX、Splitter 等内置器件组合连接成数据通路。顶层设计参考了下图

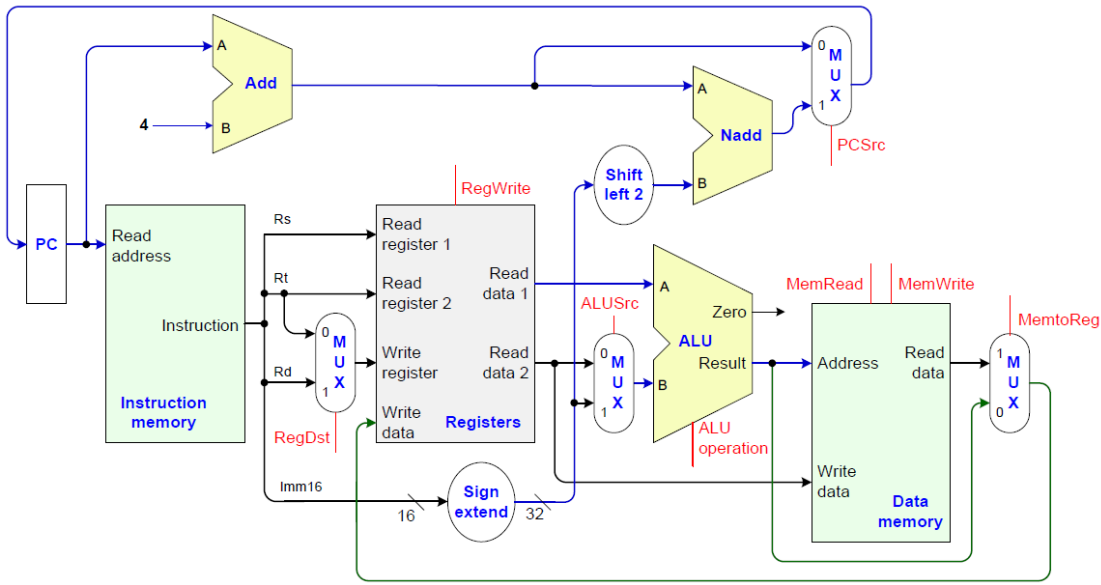


Figure 1 顶层结构设计

（二）模块规格

1、取指令单元（IFU）

IFU 主要包括 PC 寄存器和指令存储器 IM，利用加法器、多路选择器，以及对立即数进行处理的扩展器和移位器实现相关逻辑。其中 PC 寄存器起始地址为

0x00000000, 具有复位功能。IM 使用 ROM 实现, 容量为 32bit*32, 结构图如下:

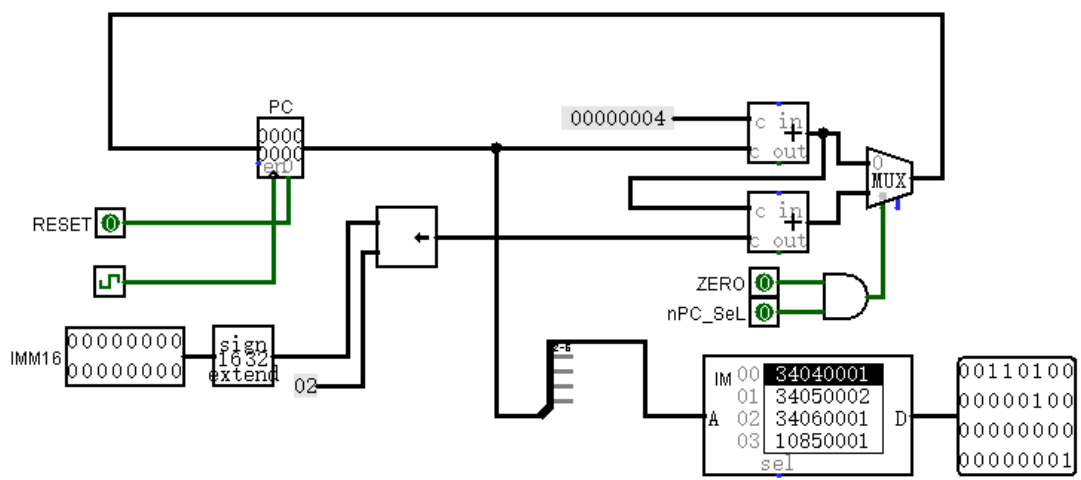


Figure 2 IFU 结构设计

接下来给出端口定义与功能说明:

Table 1 IFU 端口及功能说明

序号	端口名称	I\O	功能名称	功能描述
1	RESET	I	复位	当复位信号有效时, PC 被设置为 0x00000000
2	ZERO	I	相等判断	当 ZERO 信号有效时, 表示 beq 指令判断相等
3	nPC_Sel	I	地址选择	当 nPC_Sel 信号有效时, 表示正在执行 beq 指令
4	IMM16	I	16 位立即数	输入 16 位立即数用于对地址进行操作
5	Instr	O	指令输出	输出当前指令编码, 用于后续指令分析

每个时钟周期内, PC 的值同时传入指令存储器 IM, 因为地址每次+4, 所以对对应取其 2-6 位为 IM 的地址输入, 取得当前指令编码输出。同时计算下一条指令地址, 分别经过 PC+4 以及 PC+4+signext(offset||00)两个运算(其中 offset 数据即为 16 位立即数 IMM16), 分别计算正常顺序执行的下一条指令地址以及 beq 指令的跳转地址, 通过 ZERO 和 nPC_Sel 两个控制信号通过与门和多路选择器进行判断选择并存入 PC 寄存器。

2、通用寄存器组 (GRF)

利用 32 个具有写使能的寄存器实现, 且 0 号寄存器的值保持为 0, 构造的过

程中需要注意的是为了保证在时钟上升沿写入寄存器，寄存器的 clk 端口需要直接连接时钟，使能端连接寄存器选择端口与 RegWrite 控制信号经过与门的信号。接下来给出端口定义与功能说明：

Table 2 GRF 端口及功能说明

序号	端口名称	I\O	功能名称	功能描述
1	Rreg1	I	寄存器 1 选择	通过多路选择器选择寄存器 1
2	Rreg2	I	寄存器 2 选择	通过多路选择器选择寄存器 2
3	Wreg	I	选择写入寄存器	当控制信号 RegWrite 有效时， 在时钟上升沿将 Wdata 中的数据写入 Wreg 通 过 Decoder 选择的寄存器中，
4	RegWrite	I	写入控制	
5	Wdata	I	写入的数据	
6	Rdata1	O	数据 1 输出	输出寄存器 1 的数据
7	Rdata2	O	数据 2 输出	输出寄存器 2 的数据

3、算术逻辑单元（ALU）

利用 logisim 自带的加法器、减法器、比较器和基础门电路分别生成计算结果，通过 ALUOp 信号利用多路选择器选择适当结果输出，提供 32 位加、减、或运算及大小比较功能，但是暂时不检测溢出。

结构图如下：

 


Figure 3 ALU 结构设计

接下来给出端口定义与功能说明：

Table 3 ALU 端口及功能说明

序号	端口名称	I\O	功能名称	功能描述
1	A	I	被处理数 A	将 32 位数据 A 读入 ALU
2	B	I	被处理数 B	将 32 位数据 B 读入 ALU
3	ALUOp	I	操作选择	00:加法对应 addu 指令 01:减法对应 subu 指令 10:按位或对应 ori 指令
4	Result	O	结果	根据 ALUOp 通过多路选择器选择的相应输出
5	ZERO	O	相等判断	当 A=B 时，ZERO=1

4、数据存储器（DM）

利用 RAM 实现数据存储器，容量为 32bit*32，起始地址为 0x00000000，主要负责数据的存储写入和读取输出，结构图如下：

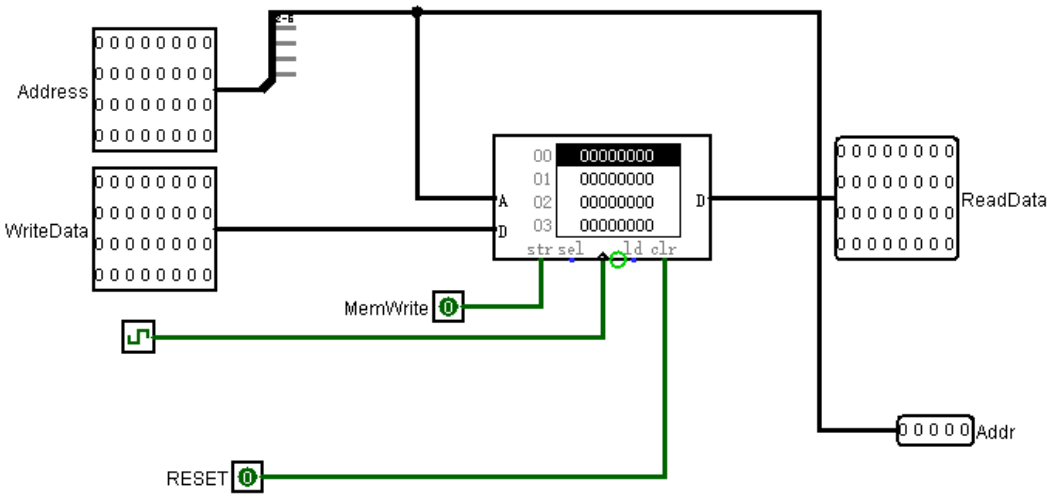


Figure 4 DM 结构设计

接下来给出端口定义与功能说明：

Table 4 DM 端口及功能说明

序号	端口名称	I\O	功能名称	功能描述
1	RESET	I	复位	当复位信号有效时，DM 中的数据被全部清零
2	Address	I	32 位地址	利用 Splitter 选择 DM 中存储的某条数据
3	WriteData	I	写入的数据	当 MemWrite 信号有效时，将 WriteData 写入 Address 所选择的地址在 DM 中的位置
4	MemWrite	I	数据写入	
5	ReadData	O	读取的数据	输出 DM 被选择的位置所保存的数据
6	Addr	O	5 位地址	输出 Address 选择 2-6 位后的数据，便于检查

5、立即数处理单元（EXT）

EXT 本来是对立即数进行扩展（符号扩展及零扩展），但是我在这里为了统一对立即数的操作，把 lui 指令所需要的加载至高位合并了起来，并且合称该 EXT 为“立即数处理单元”，在之后的设计中，所有需要对立即数进行操作的指令 我将都合并进此立即数处理单元。结构图如下：

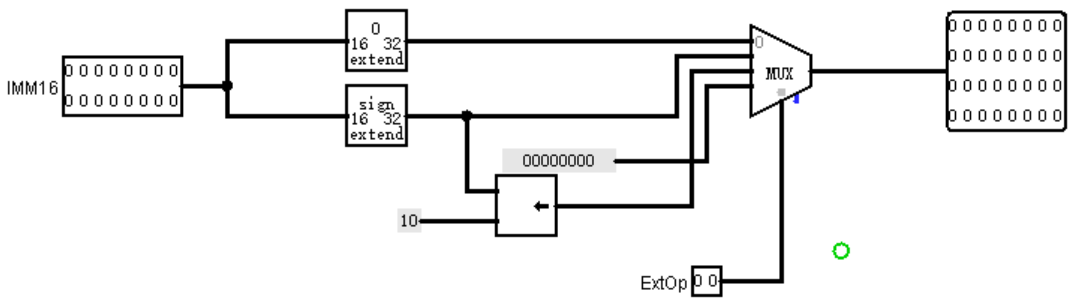


Figure 5 EXT 结构设计

接下来给出端口定义与功能说明：

Table 5 EXT 端口及功能说明

序号	端口名称	I\O	功能名称	功能描述
1	IMM16	I	16 位立即数	输入被处理的 16 位立即数
2	ExtOp	I	操作选择	00:零扩展\01:符号扩展\10:立即数低位补 16 位 0
3	IMM32	O	32 位立即数	输出被处理后的 32 位立即数

6、控制器（Controller）

控制器使用与或门阵列构造控制信号，由于控制器较为特殊以及其在 CPU 中的核心地位，构造方法较为复杂，具体方法见下一节。

（二）控制器设计


根据教程中提供的思路，将解码逻辑分为和逻辑和或逻辑两部分：和逻辑的功能是识别，将输入的机器码识别为相应的指令；或逻辑的功能是生成，根据输入的指令的不同，产生不同的控制信号。根据此 CPU 要求识别的指令集，并且分析 MIPS-C 指令集，可以得到如下表格：

Table 6 控制信号真值表

func	100001	100011	N/A				
op	000000	000000	001101	100011	101011	000100	001111
	addu	subu	ori	lw	sw	beq	lui
RegDust	1	1	0	0	x	x	0
ALUSrc	0	0	1	1	1	0	1
MemtoReg	0	0	0	1	x	x	0
RegWrite	1	1	1	1	0	0	1
MemWrite	0	0	0	0	1	0	0
nPC_Sel	0	0	0	0	0	1	0
ExtOp[1:0]	x	x	00	01	01	x	10
	add	sub	or	add	add	sub	add
ALUOp[1:0]	00	01	10	00	00	01	00

可以通过该表格得到每个控制信号的逻辑，其中 ALUOp 和 ExtOp 的值均为根据本 CPU 的处理单元所决定的，其中 lui 指令为加载立即数至高位，并不涉及另一个操作数，所以实际上它的 ALUOp 并不是必须为 00（add），这里只是暂时把它看做 32 位立即数与 0 相加。

其与或门逻辑实现如下：

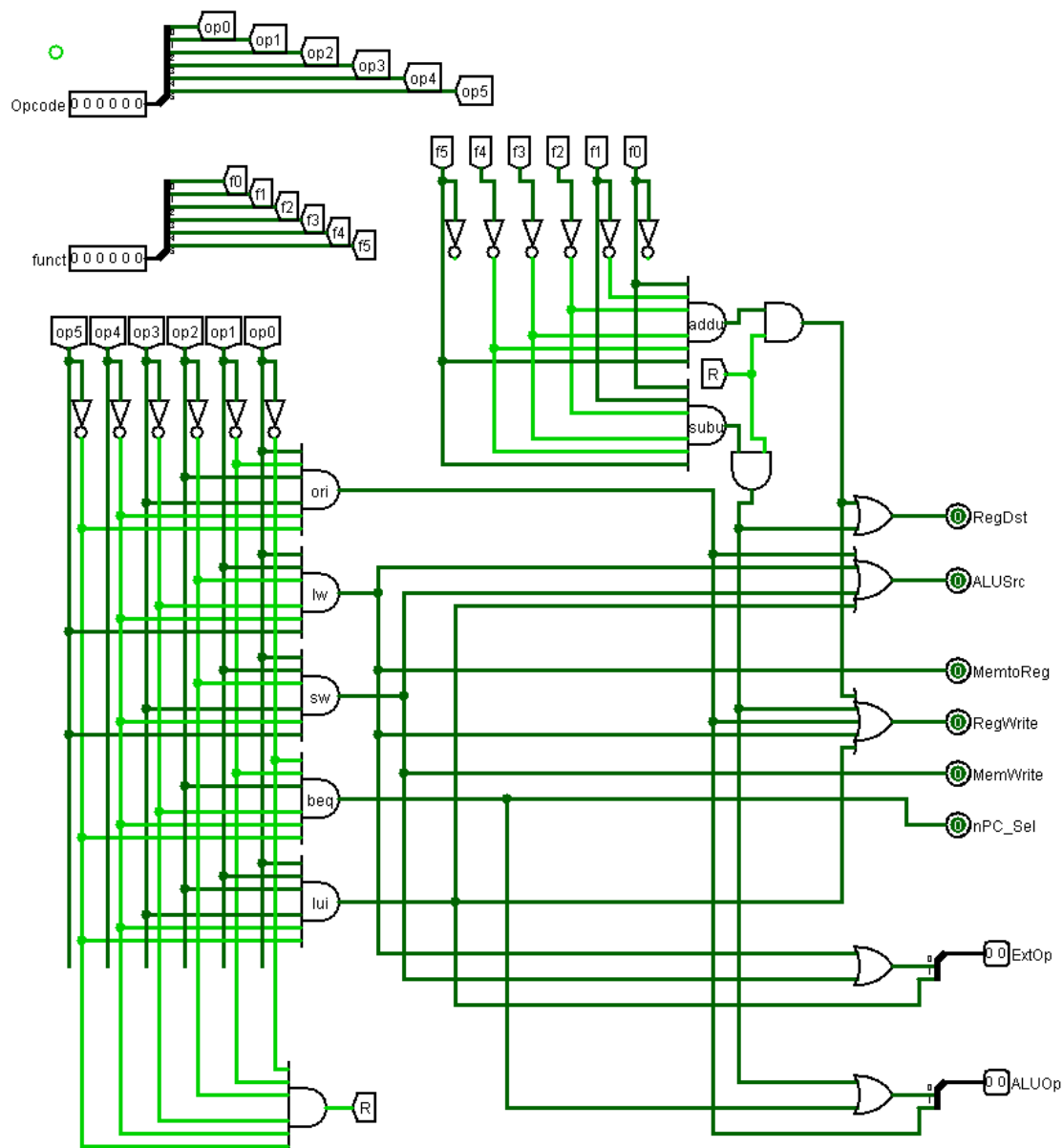

接下来给出每个控制信号的意义：

Table 7 控制信号名称及功能描述

序号	控制信号名称	功能描述
1	RegDst	当前指令为 R 型指令时有效，选择 rd 寄存器进行写入，信号无效时将选择 rt 寄存器进行写入
2	ALUSrc	当其有效时为处理过的立即数与 rs 寄存器中的数据运算，信号无效时为 rt 寄存中的数据与 rs 寄存器中的数据运算
3	MemtoReg	当指令为 lw 时有效，从 DM 选择相应地址段的数据传入 GRF 的数据写入端，信号无效时为将 ALU 的计算结果传入数据写入端

4	RegWrite	当需要向寄存器中写入数据时有效，将数据写入端的数据写入选择的寄存器，信号无效时不执行该操作
5	MemWrite	当指令为 sw 时有效，将 GRF 传出的 Rdata2 数据写入 DM 通过 ALU 计算出的相应地址段，信号无效时不执行该操作
6	nPC_Sel	当指令为跳转指令时有效，例如 beq, bne, j 等，判断是否生效后，将选择经过计算后的跳转地址存入 PC 寄存器以便选择下一条指令，无效时即为顺序向下执行一条指令（PC+4）
7	ExtOp[1:0]	00: 零扩展 01: 符号扩展 10: 立即数低位补 16 位 0
8	ALUOp[1:0]	00: 加 01: 减 10: 或

考虑到之后的扩展性，这里准备将对立即数进行的操作放入 ExtOp 中，例如左移右移等。对两个操作数进行的运算放入 ALUOp，例如与非，或非，乘法除法等。通过增加 ExtOp 和 ALUOp 的位数来实现更多的操作，其与或门的连接逻辑仍然采用前文提到的方法。

（三）测试程序

为了保证测试所有的指令，这里编写了如下的测试程序并给出测试期望

```
.text
```

#ori 指令测试

```
ori $a0,$0,123 # $4 被写入 0x0000007b
```

```
ori $a1,$a0,456 # $5 被写入 0x000001fb
```

#lui 指令测试

```
lui $a2,123 # $6 被写入 0x007b0000
```





```
lui $a3,0xffff # $7 被写入 0xffff0000
```

```
ori $a3,$a3,0xffff # $7 被写入 0xffffffff
```
    
#subu 指令测试

```
subu $s0,$a0,$a2 # $16 被写入 0xff85007b
```

```
subu $s1,$a0,$a3 # $17 被写入 0x0000007c
```




`subu $s2,$a3,$a3` # \$18 被写入 0x00000000

#addu 指令测试

`addu $s0,$a0,$a2` # \$16 被写入 0x007b007b

`addu $s1,$a0,$a3` # \$17 被写入 0x0000007a
 
`addu $s2,$a3,$a3` # \$18 被写入 0xfffffffffe



#sw 指令测试

`ori $t0,$0,0x0000` # \$8 被写入 0x00000000

`sw $a0,0($t0)` # DM 中地址 0x00000000 被写入 0x0000007b

`sw $a1,4($t0)` # DM 中地址 0x00000004 被写入 0x000001fb



`sw $a2,8($t0)` # DM 中地址 0x00000008 被写入 0x007b0000

`sw $a3,12($t0)` # DM 中地址 0x00000012 被写入 0xffffffff

`sw $s0,16($t0)` # DM 中地址 0x00000016 被写入 0x007b007b

`sw $s1,20($t0)` # DM 中地址 0x00000020 被写入 0x0000007a
 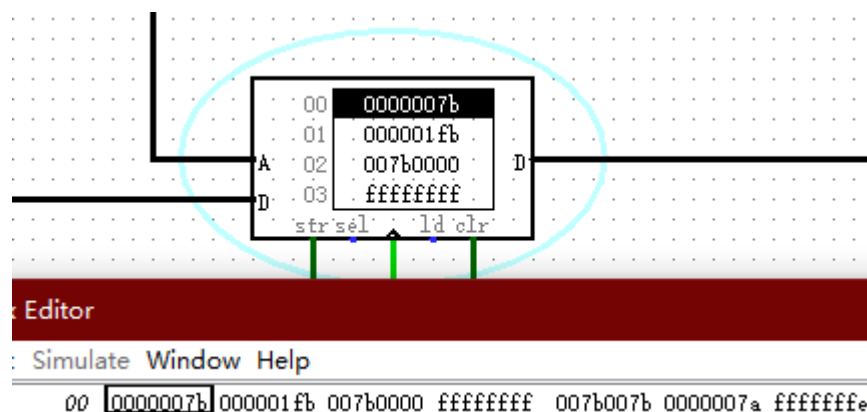
`sw $s2,24($t0)` # DM 中地址 0x00000024 被写入 0xfffffffffe




#lw 指令测试

`lw $a0,0($t0)` # DM 中地址 0x00000000 的数据 0x0000007b 被写入 \$4

`lw $a1,12($t0)` # DM 中地址 0x00000012 的数据 0xffffffff 被写入 \$5

sw \$a0,28(\$t0) # DM 中地址 0x00000028 被写入 0x0000007b

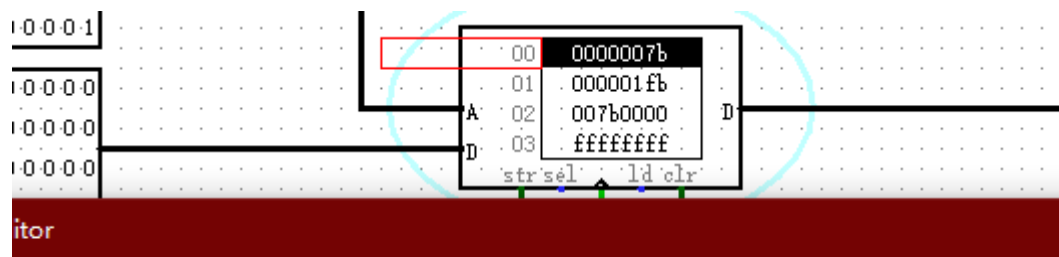sw \$a1,32(\$t0) # DM 中地址 0x00000032 被写入 0xffffffff



Simulate Window Help


00 0000007b 000001fb 007b0000 ffffffff 007b007b 0000007a ffffffff 0000007b ffffffff

#beq 指令测试

ori \$a0,\$0,1 # \$4 被写入 0x00000001


ori \$a1,\$0,2 # \$5 被写入 0x00000002

ori \$a2,\$0,1 # \$6 被写入 0x00000001

 

beq \$a0,\$a1,loop1 # \$4 与\$5 中数据不相等，不跳转至 loop1，PC+4，
执行下一条命令，PC=0x0000306c

beq \$a0,\$a2,loop2 # \$4 与\$6 中数据相等，跳转至 loop2，PC=0x00003074

 

loop1:sw \$a0,36(\$t0) #地址为 0x00003070

loop2:sw \$a1,40(\$t0) #地址为 0x00003074 DM 中地址 0x00000040 被
写入 0x00000002

00 0000007b 000001fb 007b0000 ffffffff 007b007b 0000007a ffffffff 0000007b ffffffff 00000000 00000002

所以经过测试，搭建的 CPU 结果与预期相同

二、思考题

（一）模块规格部分

1、若 PC（程序计数器）位数为 30 位，试分析其与 32 位 PC 的优劣。

30 位 PC 只能寻址 256M 个字的位置，而 32 位 PC 能寻址 1GB 字的位置，因此在同样的 PC+4 操作中，32 位 PC 的寻址范围更广，可以从指令存储器中独处的指令数是 30 位 PC 的四倍。倘若把 32 位 PC+4 的操作用 30 位 PC+1 的操作替换，在 logisim 中可以实现相同的功能，但是由于本 CPU 的其他单元，例如寄存器，IM，DM 中的数据都是 32 位的，所有相对应的操作，包括偏移量，立即数处理等便都需要更改，但是在取地址时就不需要取 2-6 位，直接取低 5 位便是当前指令的地址。所以我认为 32 位 PC 的优势大于 30 位 PC。

2、现在我们的模块中 IM 使用 ROM，DM 使用 RAM，GRF 使用寄存器，这种做法合理吗？请给出分析，若有改进意见也请一并给出。

我认为很合理。IM 在 CPU 运行过程中保存了执行的指令，不应该在过程中被改变，所以采用只读存储器 ROM 实现。而 DM 在 CPU 运行过程中其储存的值可以利用 sw 指令更改或者覆盖重写，因此采用随机访问存储器 RAM 实现。GRF 为了满足快速读写操作的需要，采用寄存器，可以更快的读写数据以便后续单元处理使用。

（二）控制器设计部分

1、结合上文给出的样例真值表，给出 RegDst, ALUSrc, MemtoReg, RegWrite, nPC_Sel, ExtOp 与 op 和 func 有关的布尔表达式（表达式中只能使用“与、或、非”3 种基本逻辑运算。

$$\text{RegDst} = \overline{o5o4o3o2o1o0f5f4f3f2f1f0} + \overline{o5o4o3o2o1o0f5f4f3f2f1f0}$$

$$\text{ALUSrc} = \overline{o5o4o3o2o1o0} + \overline{o5o4o3o2o1o0} + \overline{o5o4o3o2o1o0} + \overline{o5o4o3o2o1o0}$$

$$\text{MemtoReg} = \overline{o5o4o3o2o1o0}$$

$$\text{RegWrite} = \overline{o5o4o3o2o1o0}f5f4f3f2f1f0 + \overline{o5o4o3o2o1o0}f5f4f3f2f1f0 + \overline{o5o4o3o2o1o0} + o5\overline{o4o3o2o1o0} + \overline{o5o4o3o2o1o0} + \overline{o5o4o3o2o1o0}$$

$$\text{MemWrite} = o5\overline{o4o3o2o1o0}$$

$$\text{nPC_Sel} = \overline{o5o4o3o2o1o0}$$

$$\text{ExtOp}[1] = \overline{o5o4o3o2o1o0}$$

$$\text{ExtOp}[0] = o5\overline{o4o3o2o1o0} + o5\overline{o4o3o2o1o0}$$

2、充分利用真值表中的 X 可以将以上控制信号化简为最简单的表达式，请给出化简后的形式。

$$\text{RegDst} = \overline{o5o4o3o2o1o0}f5f4f3f2f0$$

$$\text{ALUSrc} = \overline{o5o4o3o2o0} + o5\overline{o4o2o1o0}$$

$$\text{MemtoReg} = \overline{o5o4o2o1o0}$$

$$\text{RegWrite} = \overline{o5o4o3o2o1o0}f5f4f3f2f0 + \overline{o5o4o3o2o0} + o5\overline{o4o3o2o1o0}$$

$$\text{nPC_Sel} = \overline{o5o4o3o2o1o0}$$

$$\text{ExtOp}[1] = \overline{o5o4o3o2o1o0}$$

$$\text{ExtOp}[0] = o5\overline{o4o2o1o0}$$

3、事实上，实现 nop 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？请给出你的理由。

Nop 指令的机器码为 0x00000000 为对 0 号寄存器进行操作，但是 0 号寄存器是不能被修改的，换言之 nop 指令并没有任何操作，所以不必将 nop 指令加入控制信号真值表。

（三）测试程序部分

1、前文提到，“可能需要手工修改指令码中的数据偏移”，但实际上只需再增加一个 DM 片选信号,就可以解决这个问题。请阅读相关资料并设计一个 DM 改造方案使得无需手工修改数据偏移。

Data base address[31:0]-0x00003000 因此，data base address[13]=1，data base address[12]=1,其余为都为零,将这两位的与作为 DM 中 RAM 的控制信号之一，与 MemWrite 控制信号通过与门控制 str 端口，只有当这两位均为 1 时才可以对 DM 进行写操作。

2、除了编写程序进行测试外，还有一种验证 CPU 设计正确性的办法——形式验证。形式验证的含义是根据某个或某些形式规范或属性，使用数学的方法证明其正确性或非正确性。请搜索“形式验证 (Formal Verification)"了解相关内容后，简要阐述相比与测试，形式验证的优劣。

形式验证优点在于不必考虑输入具体数据进行仿真验证，避免了穷举所不能完成的对所有情况进行验证，耗时短，减少设计周期，易于发现错误并且进行修改。形式验证可以进行从系统级到门级的验证，缺点在于不能有效的验证电路的性能，如电路的时延和功耗，且对抽象思维的要求很高。